

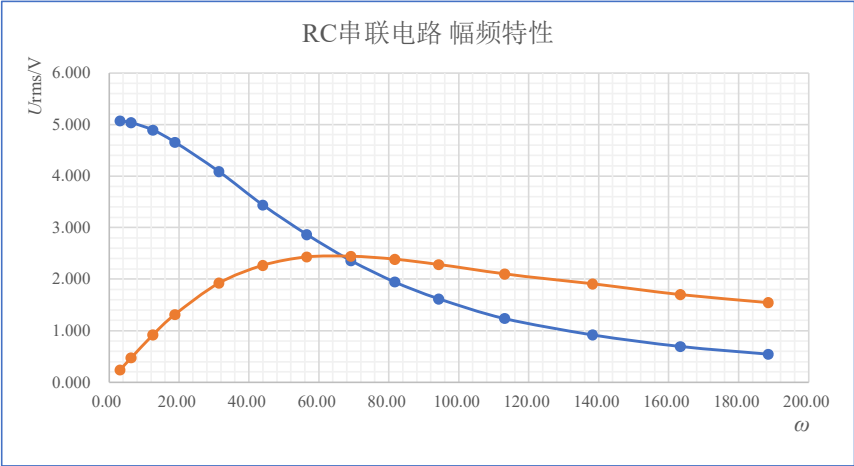


RC 串联电路的幅频特性曲线：

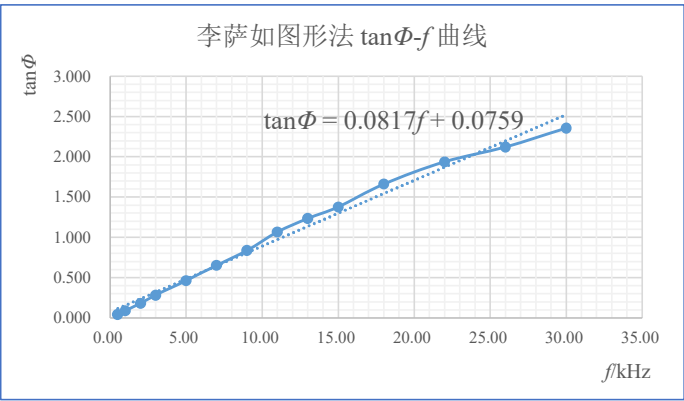

李萨如图形法：

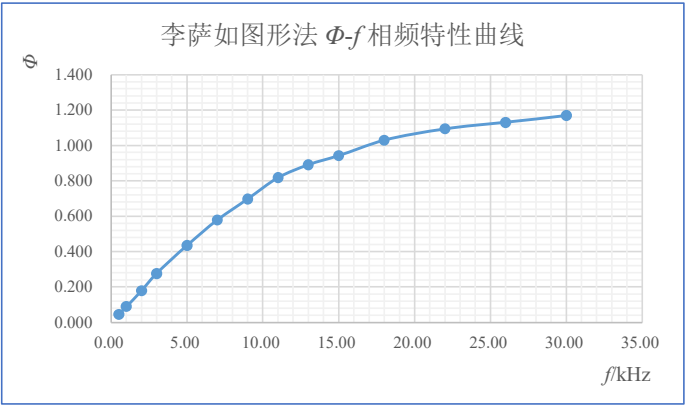

双踪法：

